

Dugga: 12/11 13¹⁵-15^{oo}

Tenta: 18/12

en av uppgifterna (4p) omfattar labbarna!

Bonusuppgifter i både el- och vägfyrsikdelen!

3p på duggan + 3p på tentan

Elektrisk mätteknik

Grundläggande begrepp

- Spänning U

↳ potentialskillnad $\Delta V = V_2 - V_1$

(ibland def $V = |\Delta V|$, men inte alltid)

Enhet: [V] Volt


- Potential V (= spänning i förhållande till jordpotential)
 - ↳ definieras i en punkt

Enhet [V]

- Jord: referenspotential

$$V_{jord} \equiv 0$$

Symboler
(för jordpot.)

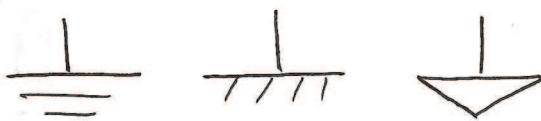

- Ström $I = \frac{dQ}{dt}$ ("Intensitet")

Enhet [A] ampere


- Resistans $R = \frac{U}{I}$ (= konst. för linjära komponenter)

Enhet [Ω] ohm




- Ohms Lag

$$U = RI$$

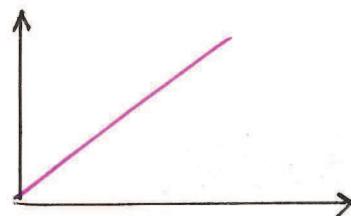


{ gäller för linjära komponenter }

- Spänningsskalla

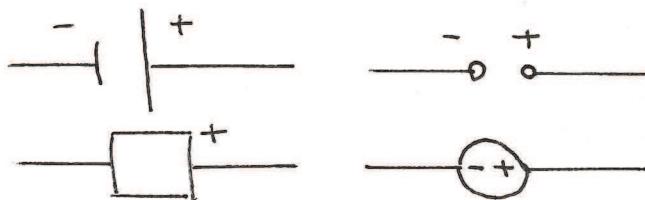

ideal: inre resistans = 0 (U påverkas ej av I)

real: R_i

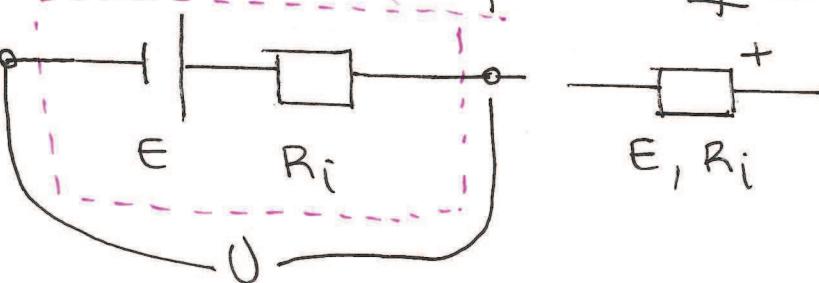

E = elektromotorisk "kraft" (emk)
ej Newton!


el. elektromotorisk spänning (ems)

⇒ spänning över en obelastad källa
 $I = 0$

R_i = insc resistans


$$U = \{ \text{polspänning} \} (\text{är } E \text{ och } R_i) \\ = E - R_i I$$

• Strömkälla

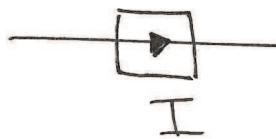

ideal: $R_i = \infty$

reell:

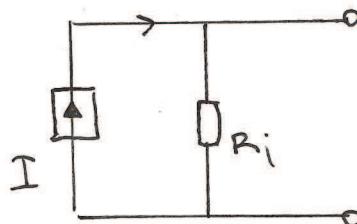

Mätinstrument

• Voltmeter



} Kopplas alltid parallellt

ideal: $R_i = \infty$

reell:



$R_i \sim M\Omega$


Ampemeter



} Kopplas alltid i serie

ideal: $R_i = 0$

reell:

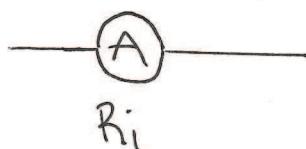

R_i är liten


} beror på mätområde

• Ohmmeter ————— mäter R { ej spänning
-källor, etc. }

DMM (Digital Multimeter)

"allt-i-ett"

Ex. Batteri + yttre last

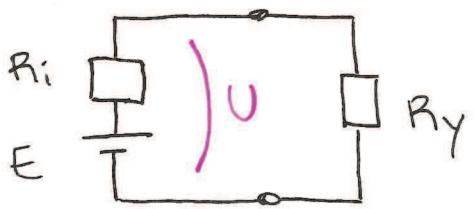

$$\left. \begin{aligned} U &= E - R_i I \\ U &= R_y \cdot I \end{aligned} \right\} * I$$


$$\rightarrow (E - R_i I) I = (R_y I) I$$

$$E \cdot I - R_i I^2 = R_y I^2$$


P_{tot} $P_{\text{förlust}}$ utvecklad effekt i R_y

Komponenter

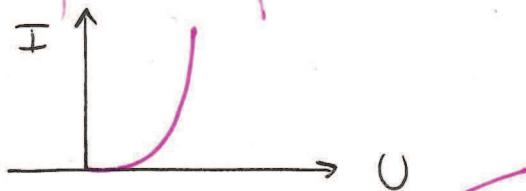- Ideal resistor: Följer ohmslag (R är obero. av I)
⇒ linjär komponent



- diod: icke-linjär

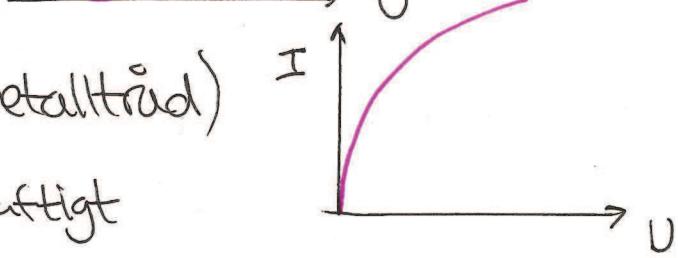

- glödlampa (tunn metalltråd)
temperaturen varierar kraftigt

Effekt - P

$$P = U \cdot I$$

Enhet [W] Watt, $= \left[\frac{J}{s} \right]$

$$\text{Ohms lag } (U=RI) \rightarrow P = RI^2 = \frac{U^2}{R}$$


Kretsteori - Likström

- { Kirschoffs lagar
- Serie/parallellkoppling
- Equivalent krets
- Spänningssdelning / strömgrening
- Superpositionssats
- Träpdssatsen

Kirchhoff's strömlag

Summan av alla strömmar mot en grenpunkt är noll
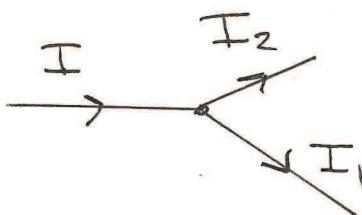
$$\sum I_i = 0 \Leftrightarrow \sum I_{in} = \sum I_{ut}$$




$$I = I_1 + I_2$$

Kirchoffs spänningslag

Summan av alla potentialändringar i en loop/slinga/maska är noll

$$\sum \Delta V = 0$$

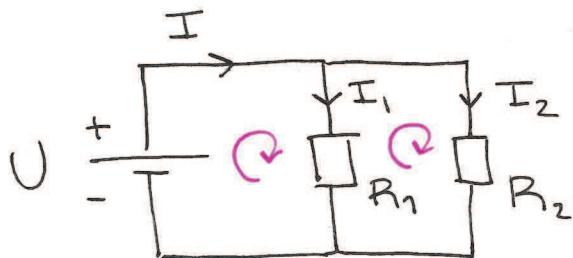

$$+U - R_1 I_1 = 0$$


$$+R_1 I_1 - R_2 I_2 = 0$$

Serikoppling



Ersättningsresistansen: $R_{ab} = R_1 + R_2 + \dots + R_N$

Parallellkoppling

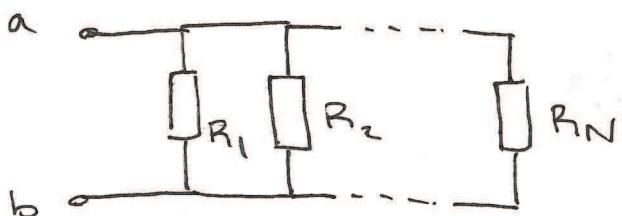


$$\frac{1}{R_{ab}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

Om två parallellkopplade resistorer:


$$R_{ab} = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b}$$

Ekvivalent_krets

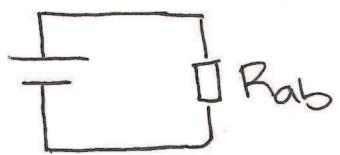

ersätter ett resistansnät med serie- och parallellkopplade motstånd intkopplade i en krets

Sjärn- (Y) och Triangelkoppling (Δ)

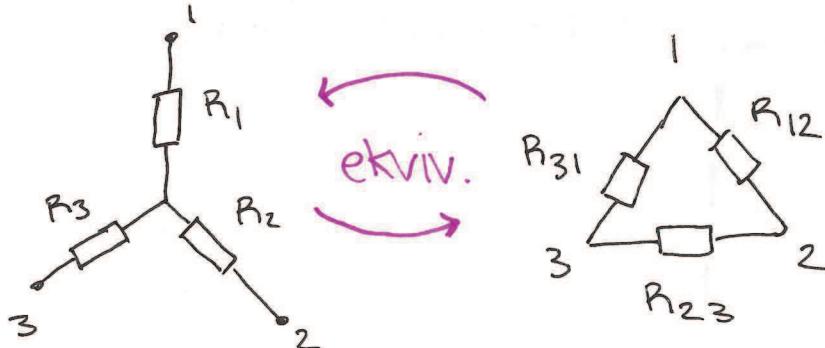

$$R_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_s}$$

$$R_{12} = \frac{R_{12} R_{23}}{R_s}$$

$$R_3 = \frac{R_{23} R_{31}}{R_s}$$

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_p}$$

$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_p}$$

$$R_{31} = \frac{R_1 R_3}{R_p}$$


$$R_s = R_{12} + R_{31} + R_{23}$$

gäller för Δ till Y !

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

gäller för Y till Δ !

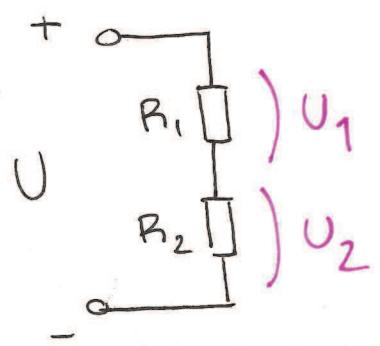Spänningssdelning för 2 st. resist. i serie



$$U_1 = I R_1$$

$$U_2 = I R_2$$

$$I = \frac{U}{R_s} = \frac{U}{R_1 + R_2}$$

ersättningsresistansen

$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U$$

$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U$$