

Dugga

Elektrisk mätteknik

Datum: tisdagen den 11:e december 2012


Rum: Chalmers

Tid: 15:15 – 17:15


Hjälpmittel: Kalkylator, inga övriga hjälpmittel

Examinator: Milan Friesel, Ingvar Albinsson

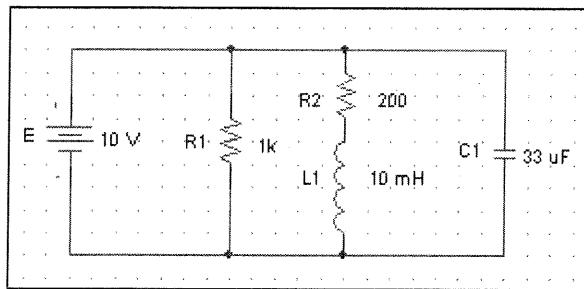1. a) Beräkna effekt som batteriet E efter lång tid levererar till kretsen. (4p)



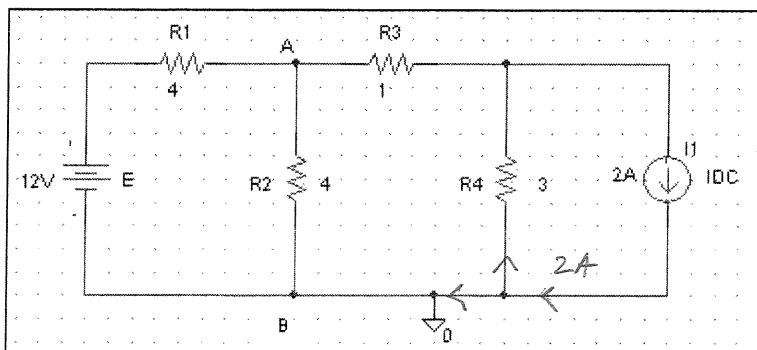2. Beräkna strömmen genom grenen AB. Resistansvärdet i ohm. (4p)



3. En krets består av en sinusspänningsgenerator i serie med ett motstånd R , en spole L och en kondensator C . $U = 70.7 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $R = 9 \Omega$, $L = 10 \text{ mH}$ och $C = 1 \text{ mF}$.

- Beräkna effektivvärdet av strömmen som spänningsskällan levererar till kretsen. (1p)
- Beräkna effektivvärdet av spänningen över alla komponenter i kretsen. (1p)
- Rita ett skalenligt visardiagram för kretsen. (1p)
- Ge uttrycket för spänningen över hela kretsen som funktion av tid, dvs. $u(t)$, och beräkna medeleffekt som generatorn levererar till kretsen. (1p)

4. En glödlampa märkt 100 V och 60 Watt skall kopplas på två olika sätt till ett nät med spänning


$U = 220 \text{ V}$ och frekvens $f = 50 \text{ Hz}$ (se kretsarna nedan). Som förkopplingsmotstånd används

Alt. 1) ett variabelt motstånd R

Alt. 2) en spole med induktans L vars inre resistans försummas

- Beräkna värdet för motståndet R respektive induktans L . (3p)

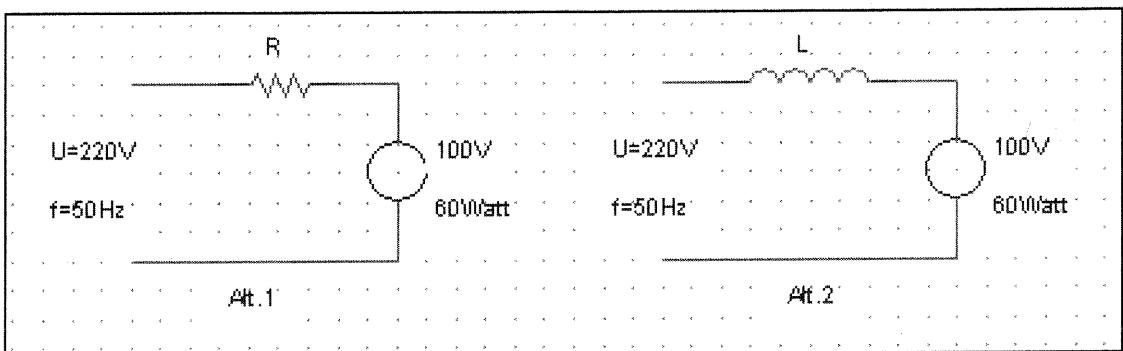
- Angiv vilken koppling som är mest fördelaktigt och motivera svaret. (1p)



5. Ett motstånd R skall kopplas parallellt till en kondensator såsom visas i figuren nedan. Bestäm

motståndets R resistans som ger villkoret: $|Z|_{\text{efter}} = 0.9 |Z|_{\text{före}}$. $C = 2.0 \mu\text{F}$, $f = 50 \text{ Hz}$,

Fig.a): före, Fig.b): efter. (4p)

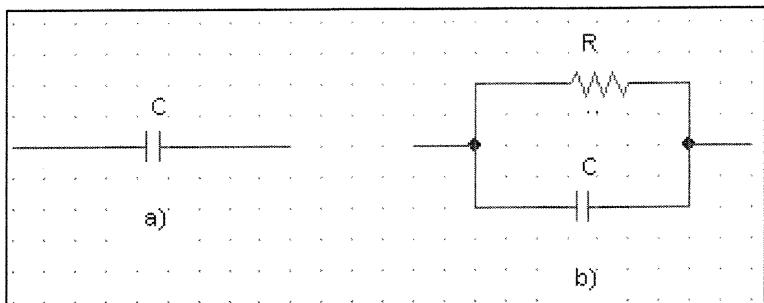

$$1) P = 0.60 \text{ kW}$$

Fuggg 727272 var


$$2) I_{AR} = \frac{1}{2} A$$

$$3) a) I = 7.85 A$$

$$b) V_R = 70.65 V$$

$$V_L = 24.65 V$$

$$V_C = 24.65 V$$

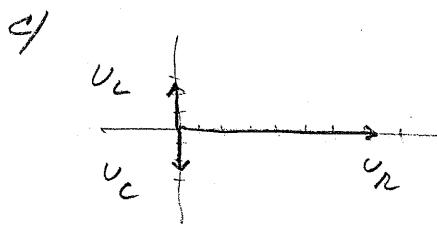

$V \approx V_C$
resonans

$$4) u(t) = 220\sqrt{2} \sin(2\pi \cdot 50t) \quad \gamma = 0$$

$$P = UI \cos \gamma = 220 \cdot 7.85 \cos 0 = 555 \text{ W}$$

$$4) a) I = 0.60 A, R = 200 \Omega$$

$$b) L = 1.04 H$$

$$a) \Phi = (967 + 200) \cdot 0.60^2 = 732 \text{ mW} \quad P = U \cdot I \cos \gamma = 220 \cdot 0.6 \cdot \cos 0$$

$$b) P = 767 \cdot 0.6^2 = 60 \text{ mW}$$

Alternativ b) är att föredra

$$5) R = 3.3 \text{ k}\Omega$$

