

För full poäng krävs mer motivering!

1. (a)  $\bar{Z}_R = R$ ,  $\bar{Z}_L = i\omega L$ ,  $\bar{Z}_C = 1/(i\omega C) = -i(\omega C)^{-1}$ . Fasändring med spole och kondensator

(b) Ideal ampermeter har noll resistans, ska seriekopplas.

$$(c) R_{ab} = (4R)^{-1} + (4R)^{-1} + ((6R)^{-1} + (6R)^{-1})^{-1} = 2R + 3R = 5R = 5\text{k}\Omega$$

$$(d) I_{Norton} = U_{Th} / R_{Th} = 10V / 20\Omega = 0.5A$$

$$2. \bar{Z}_{ers} = (\bar{Z}_R^{-1} + \bar{Z}_L^{-1})^{-1} = \frac{iRLW}{R+i\omega L}; |Z_{ers}| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}; \tan \varphi = \frac{\text{Im } Z_{ers}}{\text{Re } Z_{ers}} = \frac{R^2 LW}{RW^2 L^2} = \frac{R}{LW}$$

$$\text{Peff} = U_{eff} I_{eff} \cos \varphi = I_{eff}^2 |\bar{Z}_{ers}|^{-1} \cos \varphi = \frac{1}{2} I_0^2 |\bar{Z}_{ers}|^{-1} \cos \varphi; \omega = 2\pi 400 \text{s}^{-1}, I_0 = 1 \text{mA}$$

$$\varphi = 63.3^\circ, |\bar{Z}_{ers}| = 44.9 \Omega \therefore \text{Peff} \approx 10.08 \mu\text{W}.$$


$$3. \bar{Z}_{ers} = R + i\omega L - i\frac{1}{\omega C}, |Z_{ers}| = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}, I = U / |Z_{ers}| \text{ resonans när}$$

$$\text{dvs } \omega L = \frac{1}{\omega C} \text{ eller } C = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{(2\pi 800 \text{s}^{-1})^2 \cdot 10^{-2} \text{H}} = 4 \mu\text{F} \quad (\omega L - \frac{1}{\omega C}) = 0$$


vid resonans.

4. (i) Superpositionsprincipen: räkna ihop delströmmar från kretsen med bara en källa. Övriga källor kortslutas (spänningsskällor) eller öppnas (strömkällor).

(ii) Kretsar för delberäkningar:

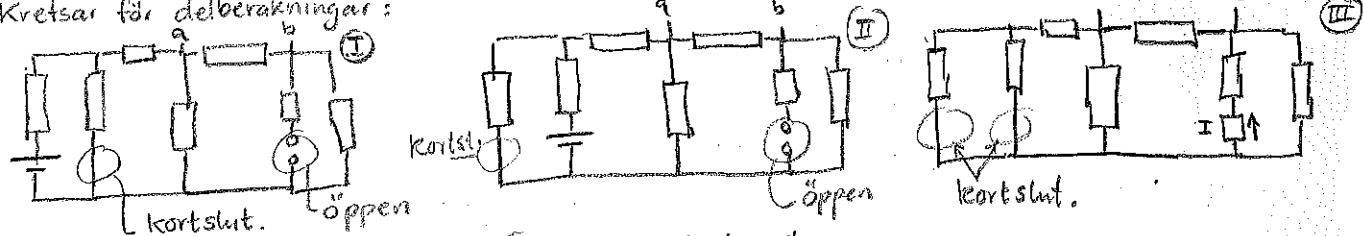

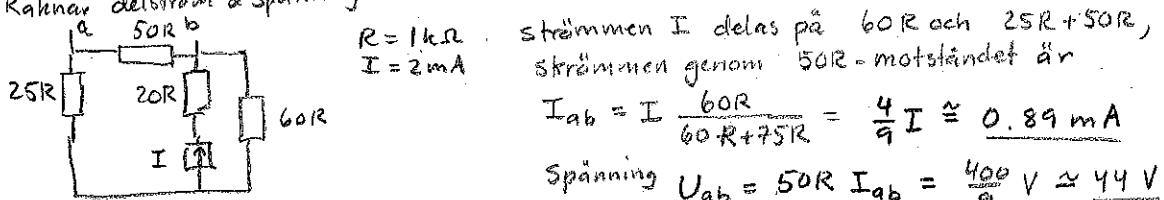(iii) Räknar delström & spänning för krets III. Ekvivalent med:



5. Ersättningsresistans mellan a och b: kortslut spänningsskällan,  $R_{ers} = 10\Omega$

Väljer att räkna Thevenin-spänning först.

$$\text{Kirchhoff } I_{60} = I_{10} + I_{12} \text{ dvs } \frac{U_{60}}{60} = \frac{U_{10}}{10} + \frac{U_{12}}{12}. \text{ Använd Kirchhoff spänningström } U = U_{60} + U_{12} \text{ och } U_{10} - U_{12} + U_{ab} = 0$$

$$\text{Av detta får } 12U_{12} - 30 - 6U_{ab} = 0 \quad (\text{i passande enheter}), U_{ab} \text{ är Thevenin-spänning.}$$


$$\text{Ta då Kirchhoff ström. } I_{10} + I_{20} = 0 \text{ dvs } \frac{U_{10}}{10} + \frac{U_{20}}{20} = 0. \text{ Använd Kirchhoff spänningström } U_{20} + U_{ab} - U = 0$$

$$\text{Av detta får } 2U_{12} - 3U_{ab} + 30 = 0$$

$$\text{Ta (A) - 6 · (B), av detta får } 12U_{ab} = 7 \cdot 30 \text{ eller } U_{ab} = \frac{7 \cdot 30}{2} \text{ V} = 17.5 \text{ V}$$

$$\text{Norton ström } I_{Norton} = \frac{U_{ab}}{R_{ers}} = \frac{17.5}{10\Omega} = 1.75 \text{ A}$$

6. (a)

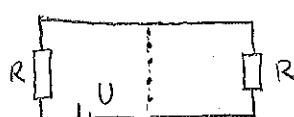

Ingen ström genom mitt-dioden, spänningen delad på de två R-resistorer, dvs spänning på höger resist. =  $\frac{1}{2}U$



All ström genom mitt-dioden då den salnar resistans, ingen ström genom höger resistor, dvs spänning på den = 0